

Einbau von Fremdradios in VW-
Fahrzeuge mit ISO-Stecker !

**EINBAU- UND
BEDIENUNGSANLEITUNG
BENUTZEN !!!!
BELEGUNG DER ISO-
STECKER IST NICHT
PASSEND FÜR RADIOS
VON
FREMDHERSTELLERN
!!!!!!!**

Einbau von Fremdradios, VW , Fahrzeuge mit ISO-Anschluss

(Ausgehend von ORIGINALSTECKLERBELEGUNG)

Änderungen betreffen NUR den schwarzen Iso-Stecker!

EINBAUANLEITUNG BEACHTEN!!!!

- Pin 4 + 7 tauschen, Bei einigen Geräten (z.B. Grundig / Delphi) passen die Pins 4 + 7
- Pin 3 + 5 auslösen, **EINZELN isolieren** und zurückbinden!
- Phantomspeiseadapter in Antennenleitung hinter Radio einfügen, Spannungsversorgungskabel desselben mit Remote-Anschlußdes Radios verbinden.

Um die Stecker aus dem Steckergehäuse auslösen zu können, ist die seitlich in das Steckergehäuse eingesteckte **GELBE Verriegelung** herauszuziehen, weiterhin benötigt man entweder ein geeignetes Entriegelungswerkzeug oder z.B. einen Splint etc. mit welchem die Rastnasen der Stecker im Steckergehäuse zurückzudrücken sind ! Wird nicht die Belegung des Fahrzeugseitigen Iso-Steckers geändert, ist ein entsprechender Adapterstecker für die Stromversorgung (Iso-Stecker schwarz) zu verwenden!

Wird Pin 5 (Bei Originalgeräten 2. Plusanschluss (SAFE-PIN)) nicht abgeklemmt, baut man sich i.R. einen Dauerverbraucher ein (ca. 200mA bis 300mA), der einem die Batterie bei Standzeit leerzieht!

Wird Pin 3 (K-Leitung, bei Originalradios Diagnoseanschluss) nicht abgeklemmt, bekommt man i.R. Probleme mit der FFB der ZV und weiteren Steuergeräten bzw. der Diagnose! Bei Verwendung eines Adapters für die Stromversorgung ist darauf zu achten, dass Pin 5 + 3 am Fahrzeugseitigen Stecker NICHT belegt werden!

Bei Radiogeräten, welche auf Pin 5 des Iso-Steckers den Remote-Anschluß haben (z.B. Geräte von Blaupunkt / Grundig / ...(siehe Einbauanleitung)), ist dort des Kabel für Spannungsversorgung des Phantomspeiseadapters anzuschließen.

Phantomspeiseadapter **NICHT an Kl.30 (Dauerplus)** anschließen, sonst hat man sich einen Dauerverbraucher von ca. 30mA eingebaut !!!!

Phantomspeiseadapter wird benötigt, um den im Antennenfuß vorhandenen Antennenverstärker mit Spannung über den Mittelleiter des Antennenkabels zu versorgen! Wird das Phantomspeiseadapter nicht verbaut, hat man i.R. schlechten Radioempfang