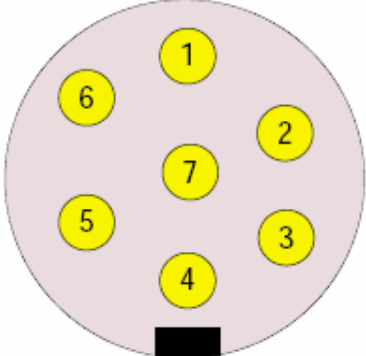
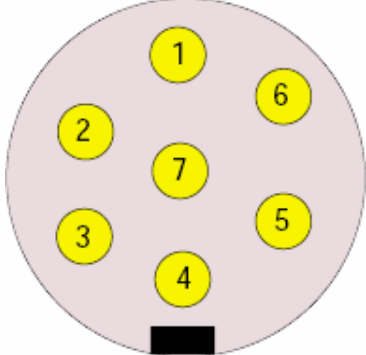


Belegung der 7-poligen Stecker und Buchse



	7-poliger Stecker (Ansicht bei geöffnetem Deckel) <table><tr><td>1</td><td>-</td><td>Blinker links</td></tr><tr><td>2</td><td>-</td><td>Nebelschlussleuchte</td></tr><tr><td>3</td><td>-</td><td>Masse</td></tr><tr><td>4</td><td>-</td><td>Blinker rechts</td></tr><tr><td>5</td><td>-</td><td>Schlusslicht rechts</td></tr><tr><td>6</td><td>-</td><td>Bremsleuchte</td></tr><tr><td>7</td><td>-</td><td>Schlusslicht links</td></tr></table>	1	-	Blinker links	2	-	Nebelschlussleuchte	3	-	Masse	4	-	Blinker rechts	5	-	Schlusslicht rechts	6	-	Bremsleuchte	7	-	Schlusslicht links
1	-	Blinker links																				
2	-	Nebelschlussleuchte																				
3	-	Masse																				
4	-	Blinker rechts																				
5	-	Schlusslicht rechts																				
6	-	Bremsleuchte																				
7	-	Schlusslicht links																				
	7-polige Buchse (Ansicht bei geöffnetem Deckel) <table><tr><td>1</td><td>-</td><td>Blinker links</td></tr><tr><td>2</td><td>-</td><td>Nebelschlussleuchte</td></tr><tr><td>3</td><td>-</td><td>Masse</td></tr><tr><td>4</td><td>-</td><td>Blinker rechts</td></tr><tr><td>5</td><td>-</td><td>Schlusslicht rechts</td></tr><tr><td>6</td><td>-</td><td>Bremsleuchte</td></tr><tr><td>7</td><td>-</td><td>Schlusslicht links</td></tr></table>	1	-	Blinker links	2	-	Nebelschlussleuchte	3	-	Masse	4	-	Blinker rechts	5	-	Schlusslicht rechts	6	-	Bremsleuchte	7	-	Schlusslicht links
1	-	Blinker links																				
2	-	Nebelschlussleuchte																				
3	-	Masse																				
4	-	Blinker rechts																				
5	-	Schlusslicht rechts																				
6	-	Bremsleuchte																				
7	-	Schlusslicht links																				

Empfohlene Leitungsquerschnitte für die Kabel im Wohnwagen und KFZ.



Da bei 9 und 10 oft der Kühlschrank mit angeschlossen wird, empfehle ich einen höheren Leitungsquerschnitt (4mm²) bei diesen Anschlüssen und bei der Masse.

PIN	Leitungsquerschnitt
1	1,0 mm ²
2	1,0 mm ²
3	2,5 mm ²
4	1,0 mm ²
5	1,0 mm ²
6	1,0 mm ²
7	1,0 mm ²
8	1,0 mm ²
9	2,5 mm ²
10	2,5 mm ²
11	
12	2,5 mm ²
13	2,5 mm ²

Belegung der 13-poligen Stecker und Buchse von Jäger, ISO 4091

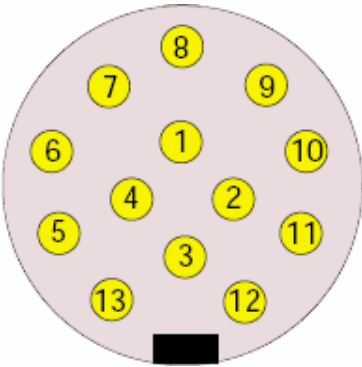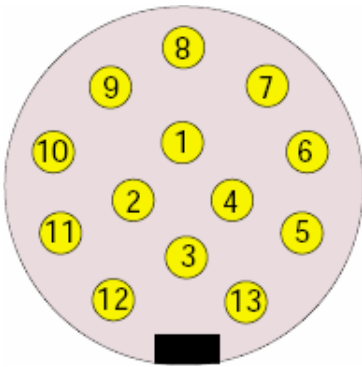	13-poliger Stecker (Ansicht bei geöffnetem Deckel) 1 - Blinker links 2 - Nebelschlussleuchte 3 - Masse <i>für Kontakte 1-2 und 4-8*</i> 4 - Blinker rechts 5 - Schlusslicht rechts 6 - Bremsleuchte 7 - Schlusslicht links 8 - Rückfahrlicht 9 - Batterie 12V - Dauerplus 10 - Batterie 12V - Geschaltet 11 - Frei verwendbar 12 - Frei verwendbar 13 - Masse <i>für Kontakte 9-12</i> * nicht mit 13 verbinden!!!!
	13-polige Buchse (Ansicht bei geöffnetem Deckel) 1 - Blinker links 2 - Nebelschlussleuchte 3 - Masse <i>für Kontakte 1-2 und 4-8*</i> 4 - Blinker rechts 5 - Schlusslicht rechts 6 - Bremsleuchte 7 - Schlusslicht links 8 - Rückfahrlicht 9 - Batterie 12V - Dauerplus 10 - Batterie 12V - Geschaltet 11 - Frei verwendbar 12 - Frei verwendbar 13 - Masse <i>für Kontakte 9-12</i> * nicht mit 13 verbinden!!!!

Belegung der 13-poligen Stecker und Buchse West, Multicon, ISO 11446, ISO 4091

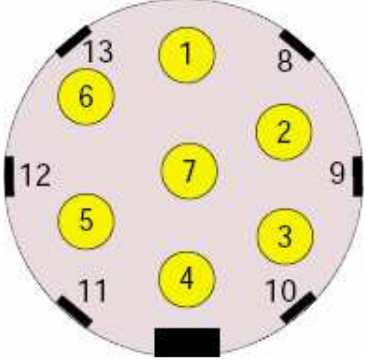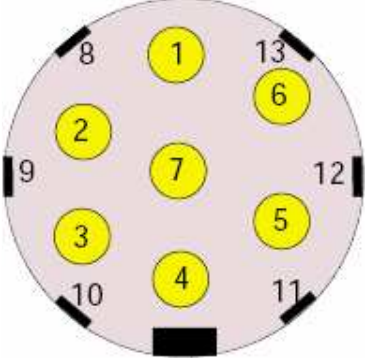	13-poliger Stecker (Ansicht bei geöffnetem Deckel) 1 - Blinker links 2 - Nebelschlussleuchte 3 - Masse <i>für Kontakte 1-2 und 4-8*</i> 4 - Blinker rechts 5 - Schlusslicht rechts 6 - Bremsleuchte 7 - Schlusslicht links 8 - Rückfahrlicht 9 - Batterie 12V - Dauerplus 10 - Batterie 12V - Geschaltet 11 - Frei verwendbar 12 - Frei verwendbar 13 - Masse <i>für Kontakte 9-12</i> * nicht mit 13 verbinden!!!!
	13-polige Buchse (Ansicht bei geöffnetem Deckel) 1 - Blinker links 2 - Nebelschlussleuchte 3 - Masse <i>für Kontakte 1-2 und 4-8*</i> 4 - Blinker rechts 5 - Schlusslicht rechts 6 - Bremsleuchte 7 - Schlusslicht links 8 - Rückfahrlicht 9 - Batterie 12V - Dauerplus 10 - Batterie 12V - Geschaltet 11 - Frei verwendbar 12 - Frei verwendbar 13 - Masse <i>für Kontakte 9-12</i> * nicht mit 13 verbinden!!!!